

Министерство высшего и среднего специального образования
Российской Федерации
Пензенский Государственный Университет

Изучение микропроцессорного комплекса
K1804 и микроЭВМ на его основе

Описание лабораторных работ

Пенза 1989

УДК 681.325.5:621.382.049.77

И 38

Приводится описание лабораторных по изучению секционированных микропроцессорных БИС комплекта К1804 и принципов построения и микропрограммирования микроЭВМ на его основе. Выполнение работ предполагается на серийно выпускаемом микротренажере МТ-1804.

Описание подготовлено на кафедре вычислительной техники и предназначено для студентов специальности 22.01, изучающих дисциплину «Теория и проектирование ЭВМ и систем».

Составители: Н.Н. Коннов, канд. тех. наук, доц.,

Е.И. Гурин, канд. тех. наук, и.о. доц.

Рецензент: Н.М. Бутаев, канд. тех. наук, начальник отдела НИИ.

Цель лабораторных работ: изучение структуры, принципов работы БИС секционированных микропроцессоров комплекта К1804 и микроЭВМ на их основе.

Описание лабораторной установки

Общая характеристика микропроцессорного комплекта К1804

Комплект относится к классу так называемых секционированных микропроцессоров, которые не имеют заранее фиксированной системы команд и разрядности обрабатываемых слов, чем отличаются от однокристальных микропроцессоров (например, комплекта К-580). БИС, входящие в состав комплекта, реализуют не целиком процессор универсальной ЭВМ, а лишь его отдельные части(секции): арифметико-логическое устройство, блок микропрограммного управления, интерфейсные схемы и др.; кроме того, программирование ведется на микропрограммном уровне, что обеспечивает большую гибкость логической организации систем, построенных на основе комплекта К1804. Высокое быстродействие БИС комплекта, выполненных на схемотехнической базе стандартной транзисторно-транзисторной логики с диодами Шотки(ТТЛШ), обеспечивают широкое применение комплекта К1804 для построения высокопроизводительных управляющих и вычислительных систем (до нескольких млн. оп/с). Состав основные технические характеристики комплекта приведены в таблице 1. Изучение архитектуры, основ микропрограммирования и принципов применения комплекта К1804 ведется на микротренажере МТ-1804, который представляет собой простую 4-разрядную микроЭВМ с типовой структурной организацией.

Таблица 1.

Обозначение микросхем	Функциональное назначение микросхем	Количество выводов микро- схем
K1804BC1	МП-секция	40
K1804BP1	Схема ускоренного переноса	16
K1804BY1	Схема управления адресом микрокоманд	28
K1804BY3	Схема управления следующим адресом	16
K1804IP1	Регистр	16

Операционный узел микротренажера

Структурная схема микротренажера приведена на рис.1. Функционально микротренажер делится на два узла: операционный и узел управления.

В операционном узле выполняется обработка данных. Операционный узел содержит: БИС процессорной секции К1804BC1; 4-разрядный регистр состояний и мультиплексор признаков (флагов) состояний; мультиплексор сдвига, регистр выходных данных.

Структура процессорной секции К1804BC1 приведена на рис.2. Секция представляет собой четырехразрядную обрабатывающую часть универсального процессора и содержит: регистровое ЗУ емкостью в 16 четырехразрядных чисел (ячейки ЗУ в дальнейшем будем называть регистрами общего назначения РОН); комбинационное арифметическо-логическое устройство (АЛУ); дополнительный регистр PQ; комбинационные схемы сдвигов РОН (СДРОН) и регистра Q (СДQ); мультиплексор источника операнда АЛУ (MS1); мультиплексор выходных данных (MS2); дешифраторы ДС1, ДС2, ДС3.

Входные и выходные сигналы микросхемы К1804BC1 имеют следующее назначение: A[3/0], B[3/0], - сигналы адресов А и В. Служат для выбора одного из 16 регистров РОН; I[8/0] – сигналы режима работы микросхемы, D[3/0] – входные данные; Y[3/0] - выходные данные; \overline{OE} – разрешение выдачи результата; C0, C4 – вход и выход цепи последовательного переноса; \overline{P} и \overline{G} – сигналы пропуска и генерации переноса для схем ускоренного переноса; F3 – старший разряд результата АЛУ (знаковый); OVR – переполнение; Z – признак нулевого результата (F[3/0] =

Работа/Загрузка

ПЗУ 32x8

Мультиплексор

Набиратель данных

Узел управления

Набратель адреса

K1804BV1

Память микропрограмм 16x32

Регистр микрокоманд

Мультиплексор флагов

Вход

Такт

Управление синхронизации

СИ

Переключение мультиплексора

Мультиплексор данных

Индикатор сдвига

Мультиплексор памяти

Индикатор памяти

Мультиплексор микрокоманд

Индикатор микрокоманд

Мультиплексор сдвига

D

Сдвиг

Сдвиг

K1804BV1

A

B

C0

Флаги

Y


Регистр данных

Выходная шина

Мультиплексор сдвига

Регистр состояния

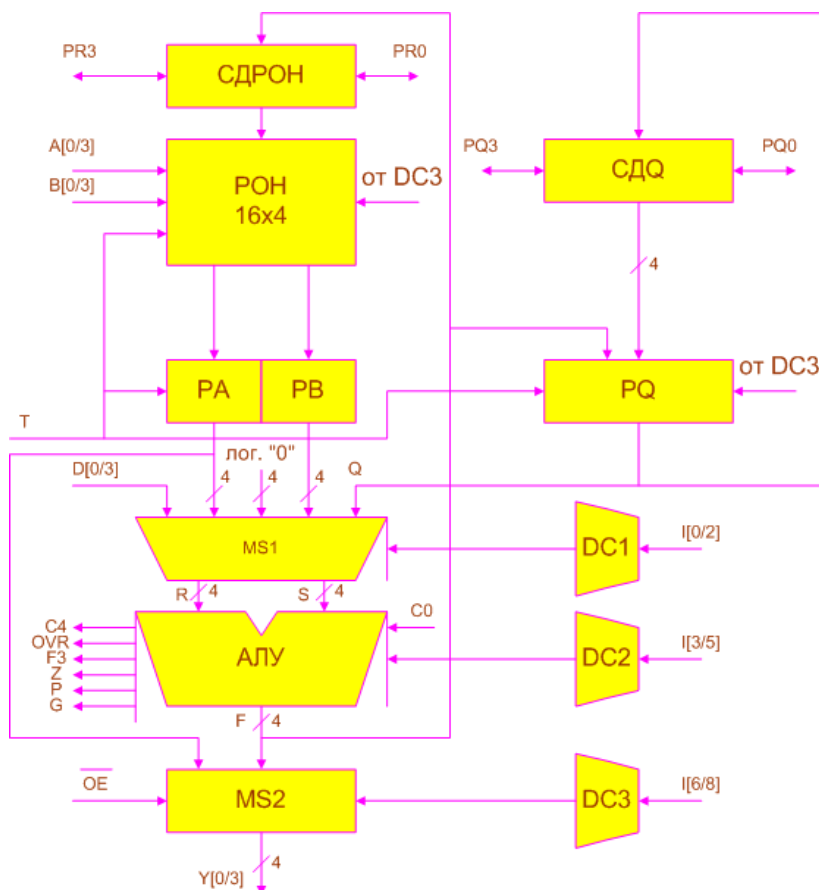АЛУ служит для выполнения арифметических операций над кодами R и S, поступающими на его входы. На выходе АЛУ формируется код результата F[3/0], а также сигналы признаков и переносов (см. рис.2).



4

Шестнадцать РОН и PQ необходимы для временного хранения промежуточных результатов. Адресация регистров общего назначения РОН производится четырехразрядными сигналами A[3/0] и B[3/0] по двум каналам А и В. По каналу В может производиться запись и чтение данных, а по каналу А – только чтение.

Схемы сдвигов СДРОН и СДQ обеспечивают сдвиг на 1 разряд вправо или влево информации при записи в РОН и PQ, а также запись без сдвига. Мультиплексор MS1 обеспечивает выбор двух операндов R и S на входы АЛУ из четырех сигналов D[3/0], A[3/0], B[3/0], RQ[3/0]. Мультиплексор MS2 пропускает на выход Y[3/0] либо A[3/0], либо F[3/0]. Задание режима работы микропроцессорной секции K1804BC1 производится девятиразрядным кодом I[8/0], который разбивается на три части: I[8/6], I[5/3], I[2/0].

Код I[5/3] задает операцию в АЛУ над операндами R и S в соответствии с таблицей 2, из которой видно, что АЛУ может выполнять три арифметические операции (операции 1-3) и 5 логических операций (операции 4-8). При выполнении арифметических операций числа представляются в дополнительном коде со знаком с учетом значения входного переноса C0. Так, например, если складываются два числа: 1110 (-2₁₀) и 1101 (-3₁₀), и если C0 = 0, то получится результат 1011 (-5₁₀). При этом перенос из старшего разряда C3 будет равняться единице. Логические операции выполняются поразрядно. Выходы ускоренных переносов \bar{P} и \bar{G} используются для работы со схемой ускоренного переноса 1804BP1 (в микротренажере она не используется).

Код I[2/0] управляет работой мультиплексора MS1 и задает источники операндов, которые поступают на входы R и S, в соответствии с таблицей 3. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Пусть I[5/3] = 000, I[2/0] = 001. Из таблицы 2 находим, что I[5/3] = 000=0₈ и задает операцию R+S+C0, а из таблицы 3 находим, что при I[2/0] = 001=1₈ в качестве R выступает А, а в качестве S – В. Следовательно, на выходе АЛУ будет фиксироваться код F, равный A+B+C0, где А и В – коды, поступающие из регистров общего назначения, адреса которых задаются соответственно сигналами A[3/0], B[3/0] (см. рис. 2).

Пример 2. Пусть I[5/3]=010, что определяет необходимость выполнения операции R-S-1+C0 (см. табл. 2), а I[2/0]=111. В соответствии с последним кодом в качестве R и S выступают D и O; следовательно, на выходе АЛУ будет формироваться код F=D-O-1+C0.

Таблица 2.

Номера операций	Двоичный код 15 14 13	Восьмеричный код	Операция в АЛУ
1	0 0 0	0	R+S+C0
2	0 0 1	1	S-R-1+C0
3	0 1 0	2	R-S-1+C0
4	0 1 1	3	RvS
5	1 0 0	4	R*S
6	1 0 1	5	$\bar{R} * S$
7	1 1 0	6	R⊕S
8	1 1 1	7	$\overline{R \oplus S}$

Таблица 3.

Номера операций	Двоичный код 12 11 10	Восьмеричный код	Источники операндов	
			R	S
1	0 0 0	0	A	Q
2	0 0 1	1	A	B
3	0 1 0	2	O	Q
4	0 1 1	3	O	B
5	1 0 0	4	O	A
6	1 0 1	5	D	A
7	1 1 0	6	D	Q
8	1 1 1	7	D	O

Если $C0=0$, то на выходе АЛУ будет вырабатываться код $F=D-1$; если $C0=1$, — то вырабатывается код $F=D+0$.

Сигналы $I[8/6]$ управляют результатом: выдачей результата на шины $Y[3/0]$, записью в регистры Q и B (со сдвигом или без сдвига), сдвигом информации в регистре Q. Управление результатом осуществляется в соответствии с табл.4. Рассмотрим следующие примеры:

Пример 1. $I[8/6]=000$. Результат с выхода АЛУ записывается в PQ, на выход Y выдается код с выхода АЛУ.

Пример 2. $I[8/6]=010$. Результат с выхода АЛУ записывается в РОН, адрес которого указывается сигналами $B[3/0]$. На выход Y выдается содержимое РОН, адрес которого указан сигналами $A[3/0]$.

Пример 3. $I[8/6]=100$. Информация с выхода АЛУ записывается в РОН по адресу $B[3/0]$ со сдвигом на 1 разряд вправо, содержимое PQ сдвигается вправо на 1 разряд. На выход Y выдается код с выхода АЛУ.

Таблица 4.

Номера операций	Двоичный код 18 17 16	Восьмеричный код	Загрузка	Выход
1	0 0 0	0	$F \rightarrow Q$	F
2	0 0 1	1	Нет загрузки	F
3	0 1 0	2	$F \rightarrow B$	A
4	0 1 1	3	$F \rightarrow B$	F
5	1 0 0	4	$F/2 \rightarrow B; Q/2 \rightarrow Q$	F
6	1 0 1	5	$F/2 \rightarrow B$	F
7	1 1 0	6	$2F \rightarrow B; 2Q \rightarrow Q$	F
8	1 1 1	7	$2F \rightarrow B$	F

Микрооперации сдвигов выполняются комбинационными схемами СДРОН и СДQ, выполняющими передачу кодов $F[3/0]$ с выхода АЛУ либо без смещения, либо со смещением в сторону младших разрядов (сдвиг вправо). Примеры работы двигателя СДРОН приведены на рис.3. Двигатель СДQ работает аналогично. При формировании значений крайних разрядов результата сдвига (разряда “0” при левом сдвиге и разряда “3” при правом) используются значения внешних сигналов PR0, PR3, PQ0, PQ3. Эти же сигналы могут принимать значения «вытаскиваемых» разрядов (рис. 3). На рис. 3, а, б, в показаны соответственно передачи информации без сдвига, со сдвигом влево, со сдвигом вправо.

Для выполнения сдвигов различных типов (арифметических, циклических и др.) с помощью внешних схем организуется коммутация информации на двуправленных шинах PR и PQ. В

узле обработки коммутация выполняется посредством двух мультиплексоров К555КП12, имеющих трехстабильные выходы.

Мультиплексорами управляют два специальных сигнала S1 и S2 и разряд 17 кода микрокоманды процессорной секции, определяющий направление сдвига (рис. 4). Правила коммутации иллюстрирует рис.5.

 


Рис5. Реализация сдвига

При выполнении операций в АЛУ формируется 4 признака, которые заносятся на регистр состояния (РСТ) и могут программно опрашиваться с помощью мультиплексора флагов для организации переходов по условию. Значения разрядов РСТ зависят от следующих признаков:

$$\begin{aligned} \text{РСТ}[0] &— z; & \text{РСТ}[1] &— F3 \\ \text{РСТ}[2] &— \text{OVR}; & \text{РСТ}[3] &— C4 \end{aligned}$$

Формирование очередных значений РСТ происходит в каждом такте, за исключением микрокоманд условных переходов, на которых содержимое РСТ не меняется.

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОТРЕНАЖЕРА

Запись и хранение микропрограмм работы устройства, выработку управляющих сигналов и данных в узел обработки, а также управление использованием последовательности микрокоманд выполняет узел, который включает в себя: БИС управления адресом микрокоманды К1804ВУ1; память микропрограмм емкостью 16 32-разрядных кодов; 32-разрядный регистр микрокоманд; мультиплексор флагов (MSF); схему управления выборкой следующего адреса, представляющую собой ПЗУ емкостью 32х8 бит; схему управления синхронизацией, вырабатывающую синхросигналы; органы управления и контроля за работой микротренажера.

Программирование работы устройства выполняется на микропрограммном уровне. Формат микрокоманд показан в табл. 5, в которой имеются следующие обозначения: D — входные данные; В — адрес РОН по каналу В; А — адрес РОН по каналу А; АЛУ — код управления функцией АЛУ; S1, S2 — биты управления операциями сдвига; C0 — входной перенос в АЛУ; I0, ..., I8 — управление центральной процессорной секцией; P0, ..., P3 — управление выборкой следующего адреса. Назначение отдельных разрядов приведено в табл. 6. Как видно из этих таблиц, разряды 0-23 микрокоманды используются для управления операционным узлом (в основном задают сиг-

налы в секцию K1804BC1), а разряды 24-31 используются для кодирования адреса следующей микрокоманды и используются для секции K1804BY1, являющейся ядром узла управления.

Таблица 5.

Положение переключателя мультимплексора	Номера битов	Назначение битов	Определение полей микрокоманд
7	31	R1	Адрес перехода
	30	R2	
	29	R1	
	28	R0	
6	27	P3	Управление следующим адресом
	26	P2	
	25	P1	
	24	P0	
5	23	S2	S2
	22	I8	Управление приемником результата
	21	I7	
	20	I6	
4	19	S1	S1
	18	I2	Источник операндов
	17	I1	
	16	I0	
3	15	C0	C0
	14	I5	АЛУ
	13	I4	
	12	I3	
2	11	A3	A
	10	A2	
	9	A1	
	8	A0	
1	7	B3	B
	6	B2	
	5	B1	
	4	B0	
0	3	D3	D
	2	D2	
	1	D1	
	0	D0	

Структурная схема секции K1804BY1 показана на рис. 6. Эта схема обеспечивает формирование адреса очередной микрокоманды, генерируя 4-разрядный адрес. Схема содержит: регистр адреса РА; мультиплексор адреса MSA; счетчик микрокоманд (СМК), включающий регистр счетчика микрокоманд (РСМК) и инкрементор ИНК; схему маскирования на 4 элементах ИЛИ; буферную схему с трехстабильным выходом БУ; стек емкостью 4 четырехразрядных чисел.

На рис. 6 показаны также входные и выходные сигналы для схемы управления: D[3/0] — сигналы на прямых входах адреса, которые могут использоваться для задания адреса следующей микрокоманды; R[3/0] — сигналы на входах регистра адреса. Данные сигналы имеются только в микросхеме K1804BY1. В микросхеме K1804BY2 они отсутствуют: OR[3/0] — сигналы маски

имеются только в микросхеме K1804BY1. В микросхеме K1804BY2 они отсутствуют: \overline{RE} — сигнал разрешения записи в PA; \overline{ZA} — сигнал установки нулевого адреса; S0, S1 — сигналы управления мультиплексором; \overline{OE} — сигнал разрешения вывода информации из схемы управления адресом микрокоманд (СУАМ); \overline{FE} , PUP — сигналы управления стеком; C0, C4 — сигналы входного и выходного переносов; T — тактовый сигнал; Y[3/0] — выходные сигналы.

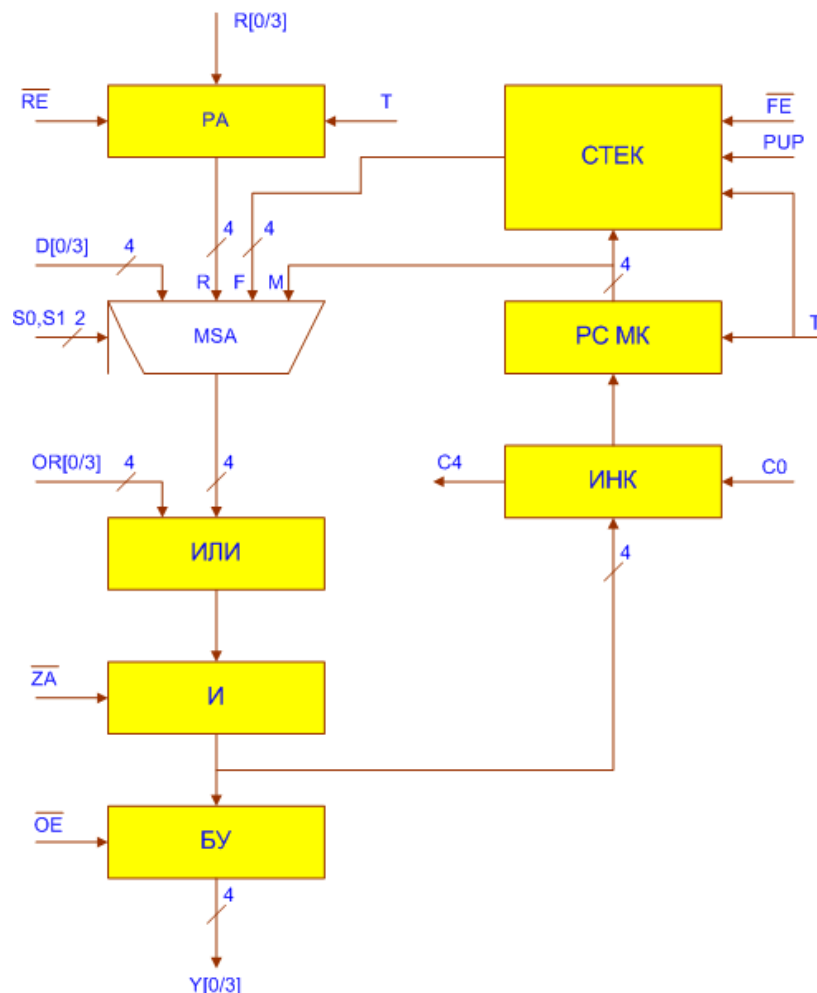


Рис.6 Структурная схема БИС K1804BY1

Мультиплексор выбирает источник адреса следующей микрокоманды в зависимости от значения сигналов S0, S1 (табл.7,а). Сигнал с выхода мультиплексора может маскироваться на схеме ИЛИ сигналом OR[3/0]. Эта операция производится только для K1804BY1, при использовании K1804BY2 эта возможность отсутствует. Сигнал $\overline{ZA}=0$ устанавливает нулевой сигнал на выходе схемы И. Выходной сигнал Y[3/0] клапанируется сигналом \overline{OE} . Управление выходными сигналами показано в табл. 7,б.

Регистр адреса PA может использоваться для временного хранения адреса, принятого по шинам R[3/0] (для микросхемы K1804BY2 — по шинам D[3/0]).

Регистр РСМК и инкрементор ИНК в совокупности представляют собой счетчик микрокоманд. При C0=1 содержимое РСМК увеличивается на единицу, при C0=0 оно не изменяется.

Стек имеет глубину 4 слова. Он может использоваться для обращения к подпрограммам, когда необходим переход с возвратом. Управление стеком производится сигналами \overline{FE} и PUP. При этом возможны режимы работы стека: увеличение указателя стека и запись ($\overline{FE}=0$, PUP=1); уменьшение указателя стека и считывание ($\overline{FE}=0$, PUP=0); считывание без изменения указателя стека ($\overline{FE}=0$, PUP=0v1).

Таблица 6.

Номера битов	Назначение разрядов
0 – 3	Входные данные в АЛУ
4 – 7	Адрес В
8 – 11	Адрес А
12 – 14	Функция АЛУ
15	Значение входного переноса C0
16 – 18	Определение источника операнда для АЛУ
19	Разряд MS1 управления мультиплексора сдвига
20 – 22	Управление приемников результата операции
23	Разряд MS2 управления мультиплексора сдвига
24 – 27	Управление выборкой следующего адреса микрокоманда
28 – 31	Адрес перехода

Таблица 7.

S1	S0	y	ORi	\bar{Z}	\bar{OE}	yi	\bar{FE}	PUP	Операция
0	0	PCMK	X	X	1	-	1	X	Стек отключен
0	1	PA	X	0	0	0	0	1	PUSH содержимое CMK заталкивается в стек
1	0	CTO	1	1	0	1	1	0	POP циклический сдвиг содержимого стека
1	1	D	0	1	0	*			

а)

б)

в)

* — источник выбирает S1, S0.

Управление работой стека показано в табл. 7, в. Все возможные воздействия сигналов S1, S0, \bar{FE} , PUP приведены в табл.8.

Основные функции по управлению следующим адресом выполняют сигналы S1, S0, \bar{FE} , PUP. Они определяют адрес и содержимое регистров.

Рассмотрим примеры работы схемы управления адресом при C0=1. Будем считать, что содержимое PCMK=j, PA=k, верхняя ячейка (CT0) содержит слово PA. Остальные ячейки стека обозначены как CT1, CT2, CT3.

Пусть S1=0; S0=1; \bar{FE} =1; PUP=0 или 1. Сигналы S1 и S0 обеспечивают передачу на выход содержимого PA. Так как \bar{FE} =1, то стек отключен, поэтому в следующем такте содержимое стека не изменяется. Содержимое PCMK в следующем такте будет увеличено на единицу.

Пусть S1=0, S0=1, \bar{FE} =0, PUP=1. Так как и в предыдущем примере S1=0, S0=1, следовательно, через мультиплексор будет проходить содержимое PA, т.е. Y=K, а в следующем такте на выходе PCMK будет слово K+1. Так как \bar{FE} =0, то стек включен; причем PUP=1 задает режим записи в стек, при этом все содержимое стека будет сдвинуто на один разряд, а крайнее слово потеряется («вытолкнется» из стека).

Пусть S1=0, S0=0, \bar{FE} =0, PUP=0. Такое сочетание сигналов задает операцию чтения информации из стека. Указатель стека уменьшается на единицу.

Операции с адресом по сигналам S1, S0, \bar{FE} , PUP позволяют реализовать различные варианты вычисления адреса следующей микрокоманды (см. табл. 8).

Для упрощения микропрограммирования в поля кода микрокоманды, отводимой для БИС K1804BY1, записывают не значения комбинаций сигналов S1, S0, \bar{FE} , PUP, а код номера P[3/0]

одного из 16 возможных переходов к адресу следующей микрокоманды. Этот код поступает в ПЗУ емкостью 32х8, реализованные на ИС K155PE3, запрограммированной в соответствии с табл. 9, в которой Q0 — сигнал PUP, т.е. сигнал, который управляет стеком БИС K1804BY1; Q1 — сигнал \overline{FE} , т.е. сигнал разрешения работы стека БИС K1804BY1; Q2 — сигнал S1, т.е. первый разряд управления мультиплексором БИС K1804BY1; Q2 — сигнал S0, т.е. нулевой разряд управления мультиплексором БИС K1804BY1; Q4, Q5, Q6 — сигналы маски OR0, OR1, OR2 БИС K1804BY1; Q7 — управляет регистром состояния; X — произвольный логический уровень. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) вырабатывает комбинации управляющих сигналов в схему K1804BY1 и в другие схемы микротренажера, обеспечивающие выполнение заданного набора функций перехода в соответствии с табл. 10.

Код P[3/0] управляет также мультиплексором флагов MSF, формирующим сигнал признаков условий по значению регистра PCT. Этот сигнал непосредственно подается на младший разряд адреса ПЗУ и управляет адресом перехода.

Таблица 8.

Так- ты рабо- ты уст- рой- ства	Управляющие сигналы S1 S0 FE PUP	Содержимое регистров							Выполняемые операции
		CMK	PA	CT0	CT1	CT2	CT3	Y	
N N+1	0 0 0 0	j j+1	K K	RA RB	RB RC	RC RD	RD RA	j —	POP
N N+1	0 0 0 1	j j+1	K K	RA j	RB RA	RC RB	RD RC	j —	Запись РСМК в стек
N N+1	0 0 1 X	j j+1	K K	RA RA	RB RB	RC RC	RD RD	j —	Переход к сле- дующей микро- команде
N N+1	0 1 0 0	j k+1	K K	RA RB	RB RC	RC RD	RD RA	k —	POP. Переход на адрес из PA
N N+1	0 1 0 1	j k+1	K K	RA j	RB RA	RC RB	RD RC	k —	Запись РСМК в стек. Переход на адрес из PA
N N+1	0 1 1 X	j k+1	K K	RA RA	RB RB	RC RC	RD RD	k —	Переход на ад- рес из PA
N N+1	1 0 0 0	j RA+1	K K	RA RB	RB RC	RC RD	RD RA	RA —	Переход на ад- рес из CT0, POP
N N+1	1 0 0 1	j RA+1	K K	RA j	RB RA	RC RB	RD RC	RA —	Переход на ад- рес из CT0, за- пись РСМК в стек
N N+1	1 0 1 X	j RA+1	K K	RA RA	RB RB	RC RC	RD RD	RA —	Переход на ад- рес из CT0
N N+1	1 1 0 0	j D+1	K K	RA RB	RB RC	RC RD	RD RA	D —	POP, переход на адрес из D
N N+1	1 1 0 1	j D+1	K K	RA j	RB RA	RC RB	RD RC	D —	Переход на ад- рес D. Запись РСМК в стек
N N+1	1 1 1 X	j D+1	K K	RA RA	RB RB	RC RC	RD RD	D —	Переход на ад- рес D

Таблица 9.

Разряды адресов в ПЗУ					Выходной код							
A4	A3	A2	A1	A0	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
К о д ы					Р а з р я д ы							
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	X
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	X
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	X
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	X
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	X
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	X
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	X
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	X
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	X
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	X
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	X
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	X
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	X
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	X
1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	X
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	X
1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	X
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	X
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	X
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	X

Таблица 10.

Номера операций	Регистры				Функции БМУ
	P3	P2	P1	P0	
1	0	0	0	0	Переход на РМК, если F≠0
2	0	0	0	1	Переход на адрес из РМК
3	0	0	1	0	Продолжить
4	0	0	1	1	Переход на адрес по значению тумблеров «Адрес»
5	0	1	0	0	Переход к подпрограмме, если F≠0
6	0	1	0	1	Переход к подпрограмме
7	0	1	1	0	Возврат из подпрограммы
8	0	1	1	1	Переход к стеку
9	1	0	0	0	Окончить цикл и «вытолкнуть» из стека, если F=0
10	1	0	0	1	Загрузить стек
11	1	0	1	0	«Вытолкнуть» из стека
12	1	0	1	1	Окончить цикл и «вытолкнуть» из стека, если C4
13	1	1	0	0	Переход на адрес из РМК, если F=0
14	1	1	0	1	Переход на адрес из РМК, если F3
15	1	1	1	0	Переход на адрес из РМК, если 0vR
16	1	1	1	1	Переход на адрес из РМК, если C4

Память микрокоманд выполнена на 8 ИС 155PY2 и может работать как на запись кодов разрядов микрокоманд, выполняемую потетрадно с набирателей пульта управления микротренажера в режиме ЗАГРУЗКА, так и на чтение 32-разрядных кодов микрокоманд с их занесением на регистр РМК. Адрес обращения к памяти устанавливается в режиме ЗАГРУЗКА набирателем АДРЕС, а в режиме РАБОТА формируется БИС K1804BY1.

Схема управления синхронизацией вырабатывает тактовые сигналы, которые поступают в остальные схемы тренажера. Устройство работает в двух режимах: пошаговом и автоматическом.

При первом режиме тактирование осуществляется от генератора одиночных импульсов при нажатии переключателя ПУСК. При втором режиме тактирование выполняет внутренний тактовый генератор с частотой не выше 2 МГц, подключение которого осуществляется через клемму ХР4. Органы управления и контроля за работой микротренажера включают в себя переключатели и набиратели на пульте и плате устройства, используемые для задания режимов его работы и управления программированием и выполнением задач, и 3,4-разрядных индикатора и мультиплексоры: ДАННЫЕ, МИКРОКОМАНДА и ПАМЯТЬ, используемые для контроля за работой микротренажера. Светодиодные индикаторы ПАМЯТЬ и МИКРОКОМАНДА через мультиплексоры осуществляют потетрадную индикацию состояний выхода схем памяти и регистра микрокоманд. Номер выводимых на индикацию тетрад задает трехразрядный набиратель МУЛЬТИПЛЕКСОР. Индикатор ДАННЫЕ может подключаться к различным точкам устройства согласно таблице 11.

Таблица 11

Положение переключателей	Разряды индикаторов данных				Контролируемые точки устройства
	12	11	10	9	
000	Y3	Y2	Y1	Y0	Выход K1804BY1
001	Y3	Y2	Y1	Y0	Выход K1804BC1
010	C ₄	OVR	F3	Z	Флаги K1804BC1, C ₄ - выходной перенос счетчика МК
011	C ₄	CCE	\bar{P}	\bar{G}	CCE – выход коммутатора флагов состояния; \bar{P} , \bar{G} – сигналы генерации ускорения переноса
100	ST ₃	ST ₂	ST ₁	ST ₀	Выход регистра состояния
101	PQ3	PQ2	PQ1	PQ0	Входы/выходы сдвига K1804BC1
110	Y4	Y3	Y2	Y1	Выход регистра выходных данных K1804IP1
111	Q4	Q3	Q2	Q1	Выход стремя состояниями регистра выходных данных

Органы управления микротренажера включают в себя 4-разрядные набиратели АДРЕС (SA8 – SA11) и ДАННЫЕ (SA4 – SA7), 3-разрядный набиратель МУЛЬТИПЛЕКСОР (SA1 – SA3), переключатель режимов ЗАГРУЗКА/РАБОТА (SA12) кнопки ЗАГРУЗКА (SB1) и ПУСК (SB2). Кроме того непосредственно на плате микротренажера установлены переключатели режимов работы ШАГ/АВТОМАТ (SA13) и генератора синхросигналов ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ (SA14). На плате имеются также 3 контрольные точки, позволяющие подключать осциллограф для оценки временных параметров БИС: XP2 – сигнал переноса счетчика микрокоманд БИС K1804BY1; XP3 – сигнал сравнения текущего адреса микропрограммы с адресом, задаваемым соответствующим набирателем; ZP5 – сигнал внутренней синхронизации устройства.

Загрузка микропрограмм

Для загрузки микропрограмм в память или контроля содержимого памяти необходимо:

1. переключателем АДРЕС набрать нужный адрес;
2. переключателем МУЛЬТИПЛЕКСОР установить номер тетрады;
3. переключателем ДАННЫЕ набрать нужный код записываемых данных в выбранную тетраду;
4. нажать кнопку ЗАГРУЗКА;
5. по индикатору ПАМЯТЬ проконтролировать правильность занесения данных;
6. повторить выполнение пп. 3 – 6 для всех тетрад.

Выполнение микропрограмм

В режиме РАБОТА устройство может выполнять микропрограмму либо по шагам, либо автоматически от внутреннего или внешнего генераторов. Пошаговый режим устанавливается переключателем ШАГ/АВТОМАТ. В режиме ШАГ синхронизация устройства осуществляется от кнопки ПУСК: при каждом нажатии выполняется одна микрокоманда.

Для автоматического выполнения программы переключатель ставится в положение АВТОМАТ, затем после нажатия кнопки ПУСК микрокоманды будут выполняться одна за другой по сигналам, формируемым внешним или внутренним синхрогенераторами. Для запуска микропрограммы произвести начальную установку регистра МК, для чего: после окончания загрузки последней микрокоманды переключателем АДРЕС задать код стартового адреса микропрограммы; нажать один раз на кнопку ПУСК4; переключатель ЗАГРУЗКА/РАБОТА установить в положение РАБОТА; нажимая на кнопку ПУСК, последовательно выполнять микрокоманды, контролируя их выполнение по индикаторам ДАННЫЕ и МИКОКОМАНДА.

Задания и порядок выполнения лабораторных работ

Задания на лабораторную работу студенты получают на предыдущем занятии.

При подготовке к занятию должны составляться: схема алгоритма реализуемой микропрограммы; кодированная таблица (листинг) микропрограммы с необходимыми комментариями; предварительный протокол отладки. Образцы указанных документов представлены на рисунке 7 и таблицах 12 и 13. При составлении листинга и протокола отладки следует пользоваться восьмеричной системой записи кодов.

 


Рис. 7 Схема алгоритма

Таблица 12.

Адрес памяти	Номера тетрад								Примечания
	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	-	2	3	7	0	-	1	10	10 → R1
1	-	2	3	7	0	-	0	3	3 → R0
2	2	1	3	1	0	1	0		R1+R0 → R0

Таблица 13.

Номер такта	Адрес МК	Положения набирателя мультиплексора											Примечания
		0	1	2				4				...	
		Адрес перехо- да	Шина Y	Флаги				Регистр состояния					
				C4	OVR	F3	Z	C4	OVR	F3	Z		
Результаты решения													
1	0	1	10	0	0	1	0	0	1	0	0	...	10 →R1
2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	...	3 →R0
3	2	2	13	0	0	1	0	0	0	0	0	...	R1+R3 →R0

В начале каждого занятия подготовленные к занятиям материалы контролируются преподавателем.

Непосредственно на занятии отлаживаются на микротренажере заданные микропрограммы. Для этого необходимо произвести следующие действия:

- 1) коды микрокоманд микропрограммы загружаются в память микропрограмм в режиме ЗАГРУЗКА, при этом правильность набора микрокоманд контролируется по индикатору ПАМЯТЬ;
- 2) проводится начальная установка, т.е. в регистр МК считывается микрокоманда по стартовому адресу микропрограммы;
- 3) микротренажер переводится в режим РАБОТА и пошагово выполняется микропрограмма, при этом правильность ее работы контролируется по показаниям индикатора ДАННЫЕ в точках, установленных протоколом отладки. В случае несовпадений показаний индикатора и подготовленного заранее протокола выясняется их причина, для этого в первую очередь контролируется код выполняемой микрокоманды по индикатору МИКРОКОМАНДА и содержимое операционных регистров;
- 4) скорректированные протокол отладки и листинг отлаженной микропрограммы предъявляются преподавателю.

По каждой работе составляется отчет, включающий в себя: наименование и цель занятия; задание на лабораторную работу; схему алгоритма или описание микропрограммы, на уровне межрегистровых передач; листинг микропрограммы; протокол отладки.

Отчет по выполняемой работе предъявляется преподавателю на следующем занятии.

Лабораторная работа №1

Выполнение арифметических микропрограмм

При выполнении работы должна быть составлена и отлажена микропрограмма, реализующая такую последовательность действий:

$X \rightarrow R_i$; $Y \rightarrow R_j$; $R_i * R_j \rightarrow R_i$; $R_i \rightarrow R_k$.

Значения данных и номеров регистров приведены в таблице 14.

Таблица 14.

Варианты работы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Данные	Числовые значения данных											
X	2	7	3	4	1	6	7	8	9	11	12	14
Y	-3	4	-2	6	5	3	2	3	-	-3	-1	15
i	0	1	0	0	1	2	2	4	5	6	7	8
j	1	10	5	3	2	Q	10	Q	4	1	Q	0
k	2	10	1	2	Q	1	3	7	8	9	2	1
*	+	-	&	V	\oplus	-	+1	-	\oplus	-1	+	&

Лабораторная работа №2

Выполнение ветвлений вычислительного процесса

Заданием на лабораторную работу является составление следующих микропрограмм:

Вариант 1. Записать в R2 наибольшее из чисел, хранящихся в регистрах R0 и R1 (числа целые без знака).

Вариант 2. Записать в R2 наибольшее из чисел, хранящихся в регистрах R0 и R1 (числа целые в дополнительном коде).

Вариант 3. Записать в Q наименьшее из чисел, хранящихся в регистрах R2 и R3 (числа целые без знака).

Вариант 4. Записать в Q наименьшее из чисел, хранящихся в регистрах R0 и R1 (числа целые в дополнительном коде).

Вариант 5. Записать в R1 модуль числа, хранящегося в регистре R0 (число целое в прямом коде).

Вариант 6. В регистрах R0, R1 и R2, R3 записаны два 8-разрядных числа в дополнительном коде. Записать в регистры R4, R5 сумму этих чисел (в регистре с меньшим номером должна храниться младшая часть соответствующего числа).

Вариант 7. В регистрах R2 и R3; R4 и R5 записаны два 8-разрядных числа в дополнительном коде. Записать в регистры R0 и R1 разность этих чисел (в регистре с меньшим номером должна храниться младшая часть соответствующего числа)..

Вариант 8. Вычислить в регистре R2 сумму двоично-десятичных чисел, хранящихся в регистрах R0 и R1.

Вариант 9. В регистрах R1 записано число в дополнительном коде. Записать в регистр R3 его прямой код.

Вариант 10. В регистрах R0 записано число в прямом коде. Записать в регистр R3 его дополнительный код.

Вариант 11. В регистре R0 записан код положительного числа. Записать в регистры R1 и R2 его двоично-десятичное представление.

Вариант 12. В регистрах R0 записано число в дополнительном коде. Записать в регистр R1 его обратный код..

Лабораторная работа №3

Выполнение сдвигов и организация циклов

Заданием на лабораторную работу является разработка и отладка микропрограммы подсчета количества единиц (нулей), содержащихся в кодах в регистрах R0 и R1. Результат необходимо подсчитывать в регистре Q.

Опрос значений разрядов кодов в регистрах R0 и R1 проводить путем умножения на маску 0001 или 1000 с последующим сдвигом вправо или влево (сдвигаться может либо анализируемый код, либо код маски).

Увеличение Q на единицу реализовать как отдельную подпрограмму, вызываемую командой условного перехода к подпрограмме.

В качестве счетчика количества повторений может использоваться либо регистр R2, либо регистр, хранящий код маски.

Для организации цикла необходимо использовать команды условных переходов либо выполнять переход с помощью команд: «окончить цикл и вытолкнуть из стека», если F=0.

Варианты заданий приведены в табл. 14

Таблица 14.

Вариант	Подсчет	Сдвиг	Счетчик количества повторений	Организация цикла
1	1	вправо	R2	условный переход
2	0	вправо	R2	условный переход
3	1	влево	R2	условный переход
4	0	влево	R2	условный переход
5	1	вправо	R2	команды «окончить цикл и вытолкнуть из стека»
6	0	вправо	R2	команды «окончить цикл и вытолкнуть из стека»
7	1	влево	R2	команды «окончить цикл и вытолкнуть из стека»
8	0	влево	R2	команды «окончить цикл и вытолкнуть из стека»
9	1	вправо	Маска	условный переход

10	0	вправо	Маска	условный переход
11	1	влево	Маска	условный переход
12	0	влево	Маска	условный переход

Литература

1. Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС /под ред. В.Г. Колесникова. – М.: Радио и связь, 1984. – 240 с.
2. Балашов Е.П., Пузанков Д.В. Проектирование микропроцессорных устройств с разрядно модульной организацией. – кн. 1. –М.: Мир, 1984. – 320 с.